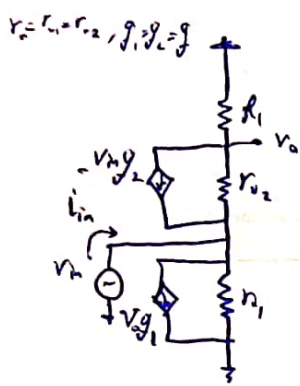


1- فیڈ بک شانت جیٹ

$$a = \left. \frac{V_o}{I_s} \right|_{f=0} = R_1, \quad f = \frac{I_i}{V_i} = g_1 \rightarrow A = \frac{V_o}{I_s} = \frac{a}{1+af} = \frac{R_1}{1+g_1 R_1}$$

$$R_{in} = \frac{R_1 |_{f=0}}{1+af}, \quad R_{in} |_{f=\infty} = r_{o1} \parallel \frac{1}{g_2} \approx \frac{1}{g_2} \rightarrow R_{in} = \frac{1/g_2}{1+g_1 R_1} = \frac{1}{g_2(1+g_1 R_1)}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{R_{in} I_s} = \frac{1}{R_{in}} \times A = \frac{R_1}{1+g_1 R_1} \times g_2(1+g_1 R_1) = g_2 R_1$$



می‌تواند با استفاده از مدل $h-\pi$ هم به همین نتیجه رسید (با نوشتن KCL, KVL):

$$KCL: \frac{V_i - V_{i1}}{r_{o2}} + \frac{V_o}{R_1} - g_2 V_{in} = 0 \rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{r_{o2}} + g_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{r_{o2}}} \frac{r_{o2} \times g_2}{r_{o2} \times g_2} A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = g_2 R_1$$

$$KCL: \frac{V_{in} - V_o}{r_{o2}} + \frac{V_{in}}{r_{o1}} + g_1 V_o + g_2 V_{in} = I_{in}$$

$$V_o = g_2 R_1 V_{in} \rightarrow V_{in} \left(\frac{1 - g_2 R_1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_1 g_2 R_1 + g_2 \right) = I_{in}$$

$$\frac{r_{o1} \gg 1}{r_{o2} \gg 1} \rightarrow V_{in} (g_1 g_2 R_1 + g_2) = I_{in} \rightarrow \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{1}{g_2(1+g_1 R_1)} = R_{in}$$

$$A_v = g_2 R_1 = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{th}} R_1$$

$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda I} = 250k\Omega$$

یک ظرفیت بار در خروجی داریم که r_{o2} است.

$$(V_{GS} - V_{th})^2 \times \frac{k_n}{2} = I_D \rightarrow V_{GS} - V_{th} = \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} \quad -2$$

$$\rightarrow A_v = \frac{2I_D}{\sqrt{\frac{2I_D}{k_n}}} R_1 = \sqrt{2I_D k_n} R_1 = \sqrt{2 \times 0.8 \text{ mA} \times 10 \frac{\text{A}}{\text{V}^2}} \times R_1$$

$$\rightarrow A_v = 4 \text{ mmho } R_1 \xrightarrow{A_v \gg 1} R_1 = 1k\Omega$$

$$2 = \frac{1}{j2\pi f C} = \frac{1}{j2\pi \times 5 \times 10^5 C}$$

$$\rightarrow |Z| = \frac{3.2 \times 10^{-7}}{f C} \xrightarrow{C=100\mu F} |Z| = 3.2 \times 10^{-3} \Omega$$

پس انتخاب $C_1 = C_2 = 100\mu F$ انتخاب خوبی است.

$$V_{G2} < 2V$$

$$V_{G1} < V_{G2} - V_{GS} + V_{th} \rightarrow 1.6 < V_{G2}$$

$$V_{G2} = 2 \times \frac{R_3}{R_3 + R_2} = 2 \times \frac{90}{90 + R_2(k\Omega)} \xrightarrow{V_{G2} = 1.8V} \underline{R_2 = 10 k\Omega}$$

سے تھوڑا بہتر ہی ہے

$$P_{MOS} = V_{dc} I_{MOS} = 2V(0.8mA) = 1.6 mW$$


$$P_{R2} + P_{R3} = P_{R2,3} = \frac{V_{dc}}{R_2 + R_3} \times V_{dc} = \frac{V_{dc}^2}{R_2 + R_3} = \frac{4V^2}{90 + 10 k\Omega} = 0.04 mW$$

$$P_{tot} = P_{MOS} + P_{R2,3} = 1.6 + 0.04 = 1.64 mW < 1.65 mW \quad \checkmark \quad \text{satisfies}$$

$$R_{1,2} = g_1 = g_2, \quad R_{1,2} = r_{1,2}, \quad g = k(V_{GS} - V_{th}) = \sqrt{2I_D k} = 4 mho$$

منہ، تھوڑی
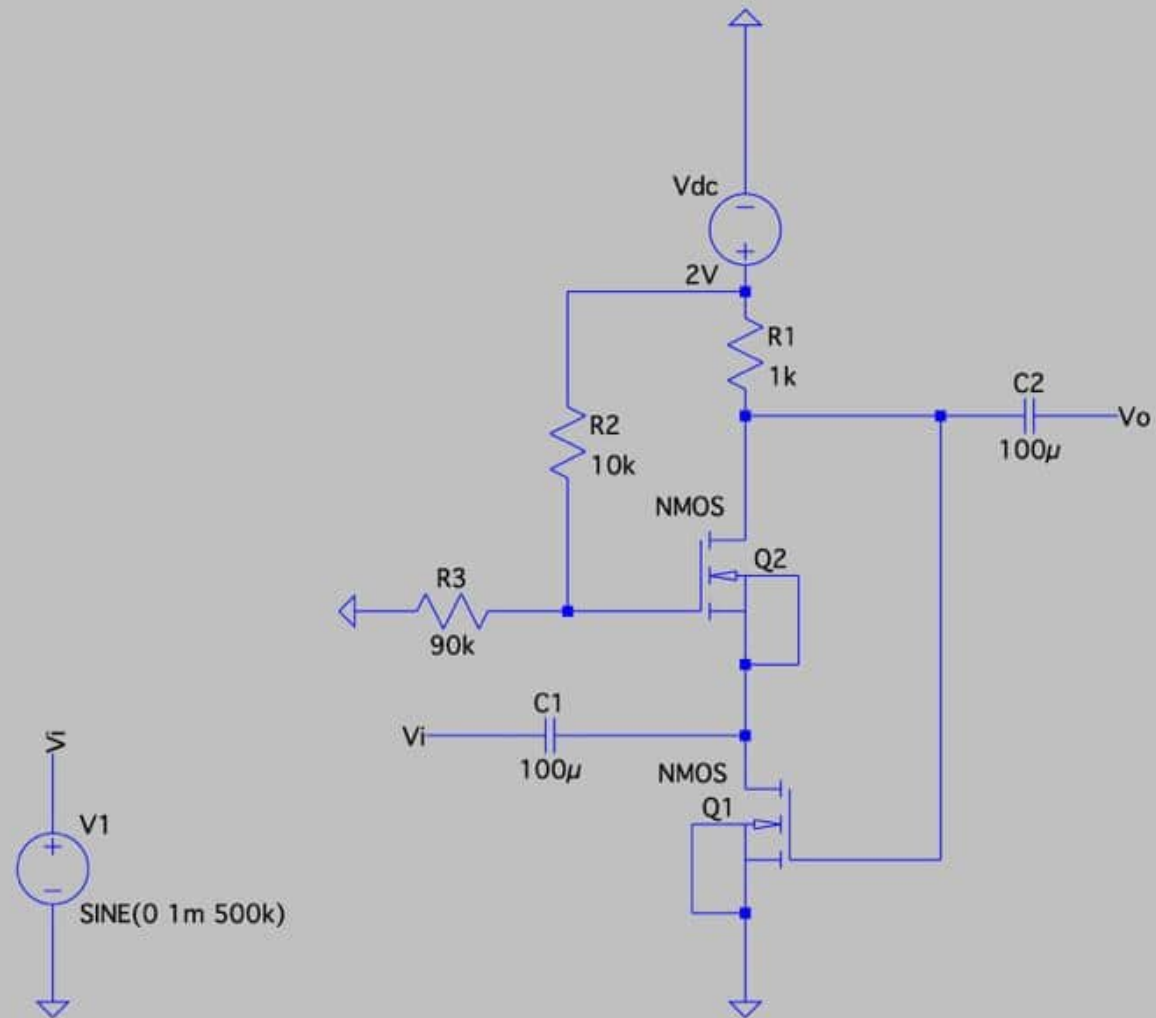
$$R_{in} = \frac{1}{g_2(1 + g_1 R_1)} = \frac{1}{4 mho(1 + 4 mho \times 1 k\Omega)} = 50 \Omega$$



.model NMOS NMOS (VTo=0.8 Kp=10m LAMBDA=0.005 W=1u L=1u)

.tran 0 10u 0

